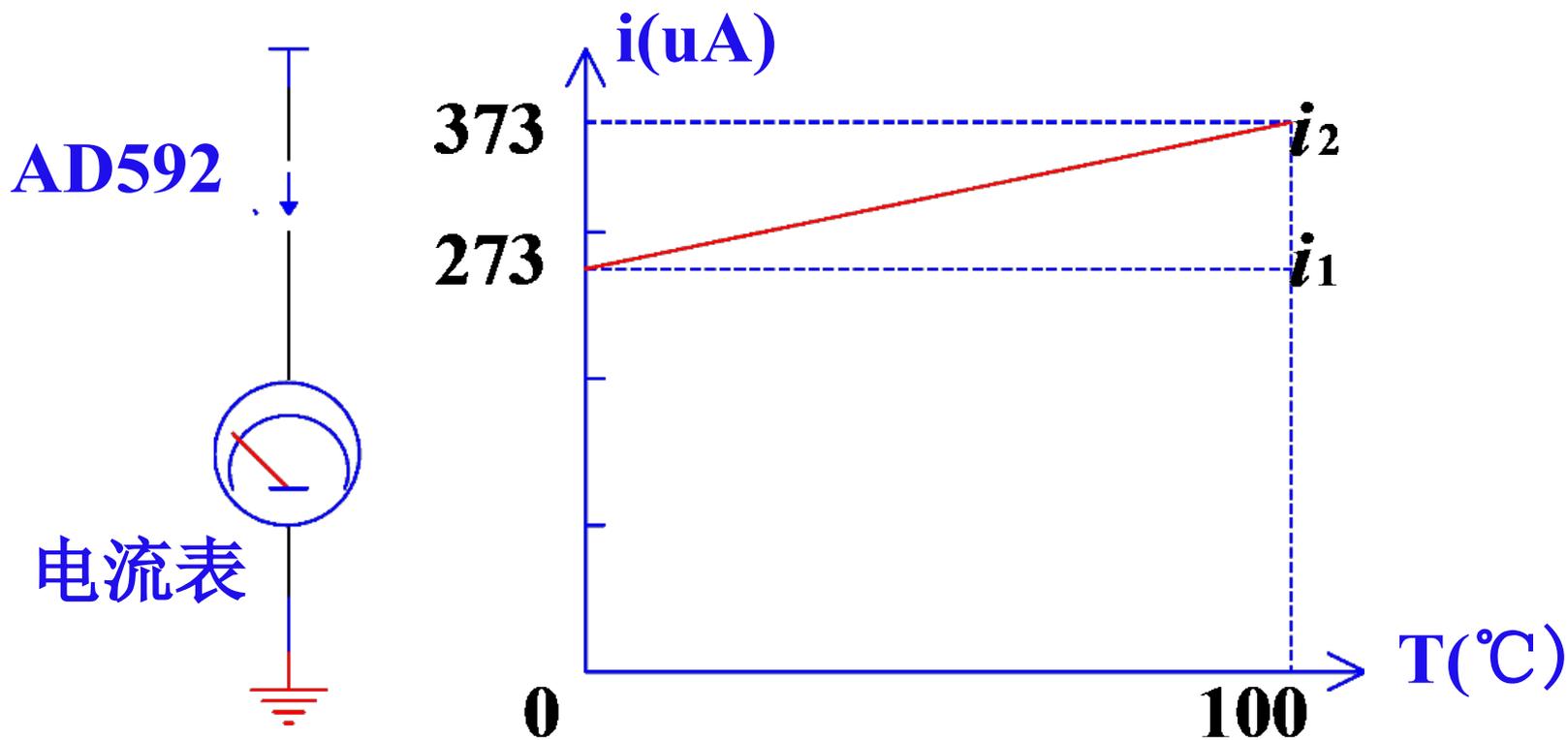


基于运放AD输入信号调理电路 设计

一. 电流/电压转换电路设计

1. AD592 特征分析



$1\mu\text{A}/^{\circ}\text{C}$

$T=0^{\circ}\text{C}$


$i_1=273\mu\text{A}$

$i_2-i_1=100\mu\text{A}$

$T=100^{\circ}\text{C}$

$i_2=373\mu\text{A}$

2. 变送器特征分析

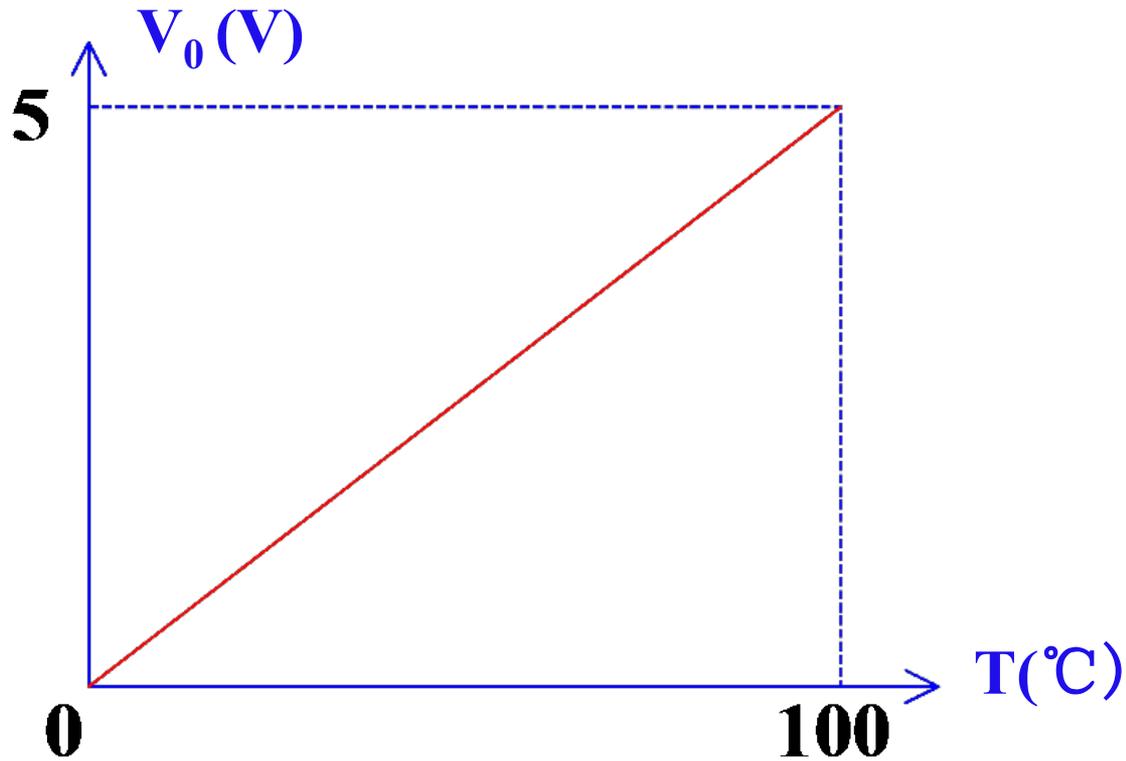


$$T=0^{\circ}\text{C} \quad v_o=0\text{V}$$

$$T=100^{\circ}\text{C} \quad v_o=5\text{V}$$

$$5\text{V}/100^{\circ}\text{C} = 0.05\text{V}/^{\circ}\text{C}$$

3. 电流→电压转换电路方案


(1) 电阻取样电路

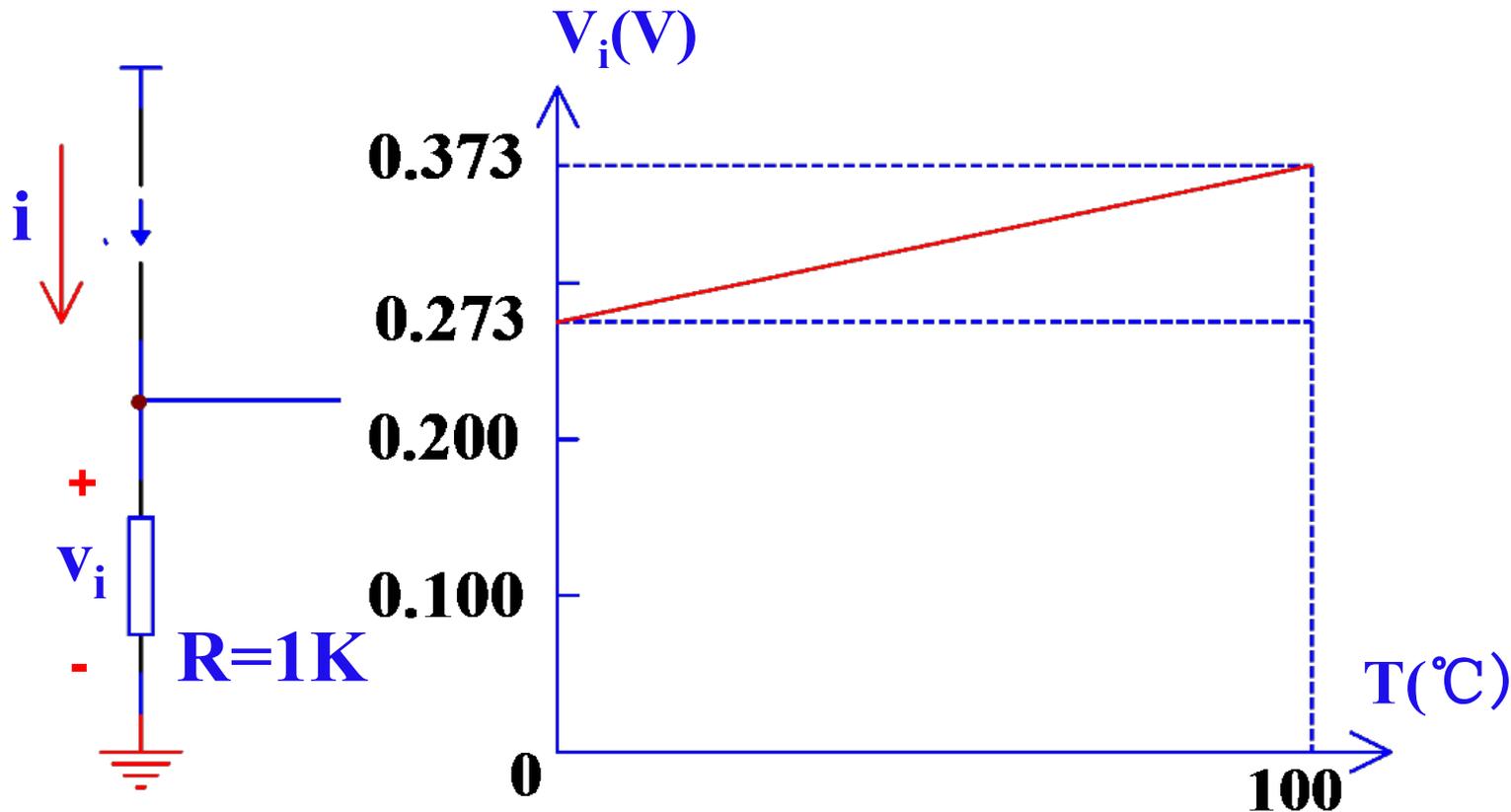

$$T = 0^{\circ}\text{C} \quad i = 273\mu\text{A} \quad V_i = 0.273\text{V}$$

$$T = 100^{\circ}\text{C} \quad i = 373\mu\text{A} \quad V_i = 0.373\text{V}$$

(2) 运算放大器电流→电压转换电路

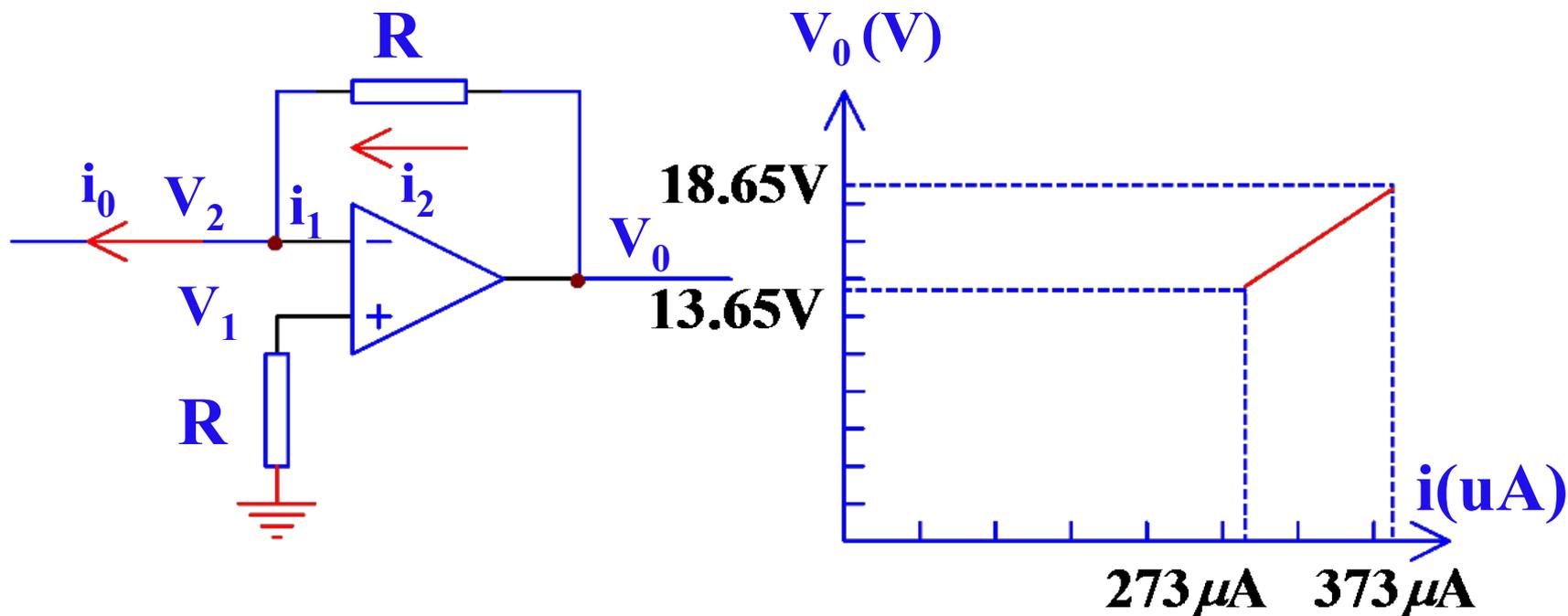

$$i_1=0$$

$$i_0=0$$

$$R=50\text{K}$$

$$i_2=i_0-i_1=i_0$$

$$V_0=R \times i_0=0\text{V}$$

$$T=0^\circ\text{C}$$

$$T=100^\circ\text{C}$$

$$V_1=V_2=0$$

$$i_0=100\ \mu\text{A}$$

$$i_0=273\ \mu\text{A}$$

$$i_0=373\ \mu\text{A}$$

$$V_0=R \times i_0$$

$$V_0=R \times i_0=5\text{V}$$


$$V_0=13.65\text{V}$$

$$V_0=18.65\text{V}$$

二. 放大与平移电路设计

1. 运算放大器电流→电压转换电路平移方案

(1) AD592恒流赔偿电路

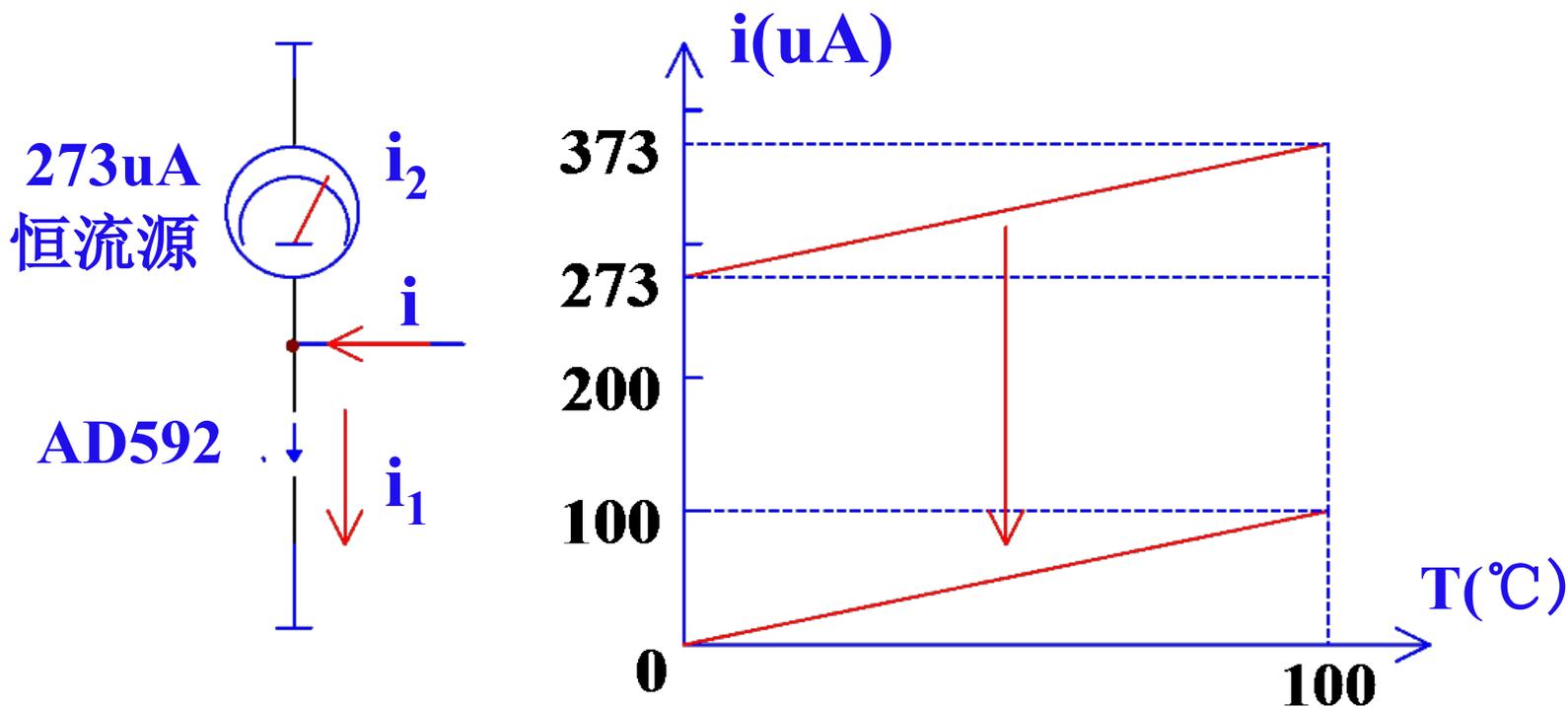

$$T = 0^{\circ}\text{C}$$

$$i_1 = 273\text{uA}$$

$$i_2 = 273\text{uA}$$

$$i = 0\text{uA}$$


$$T = 100^{\circ}\text{C}$$

$$i_1 = 373\text{uA}$$

$$i_2 = 273\text{uA}$$

$$i = 100\text{uA}$$

(2) 平移后电流→电压转换电路特征

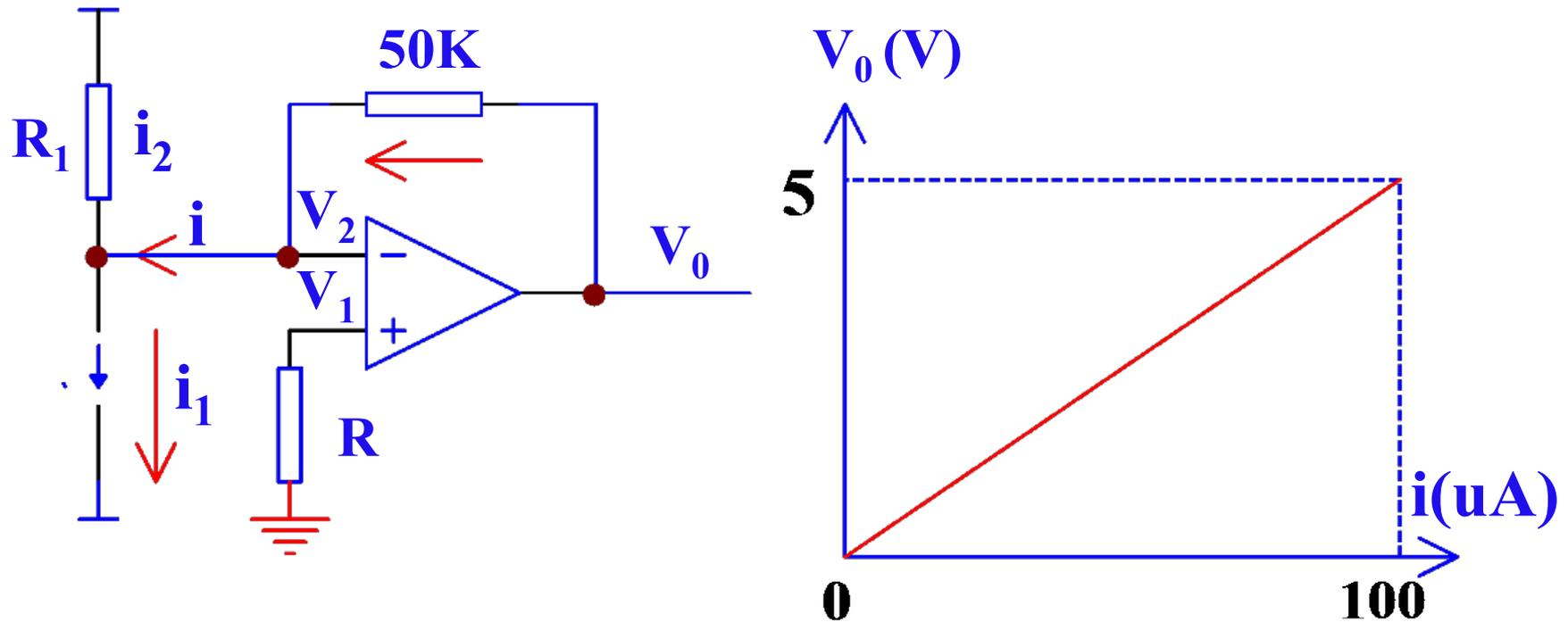

$$V_1 = V_2 = 0$$

$$i_2 = +V/R_1 = 273\mu\text{A}$$

$$i = i_1 - i_2 = i_1 - 273\mu\text{A}$$

$$V_o = 50 \times (i_1 - 273) \times 10^{-3}$$

$$i_1 = 273\mu\text{A} (0^\circ\text{C})$$



$$i_1 = 373\mu\text{A} (100^\circ\text{C})$$

$$V_o = 0\text{V}$$

$$V_o = 5\text{V}$$

2.电阻取样电路平移方案


(1) 电阻取样恒压赔偿电路

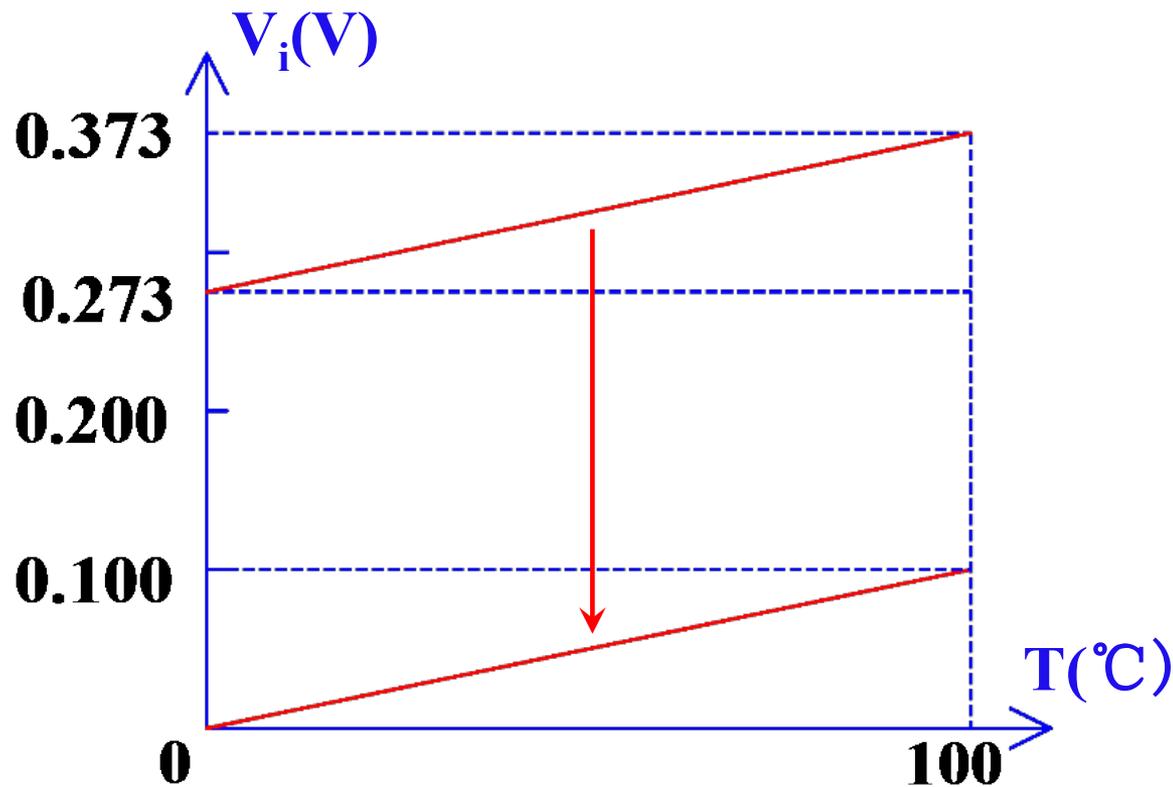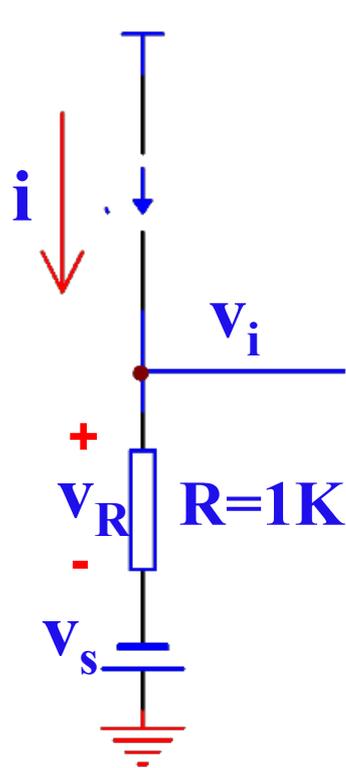

$$V_S = -0.273V \quad T = 0^{\circ}C \quad V_R = 0.273V \quad V_i = V_R + V_S = 0V$$

$$T = 100^{\circ}C \quad V_R = 0.373V \quad V_i = V_R + V_S = 0.1V$$

(2) 用同相百分比放大电路实现设计要求

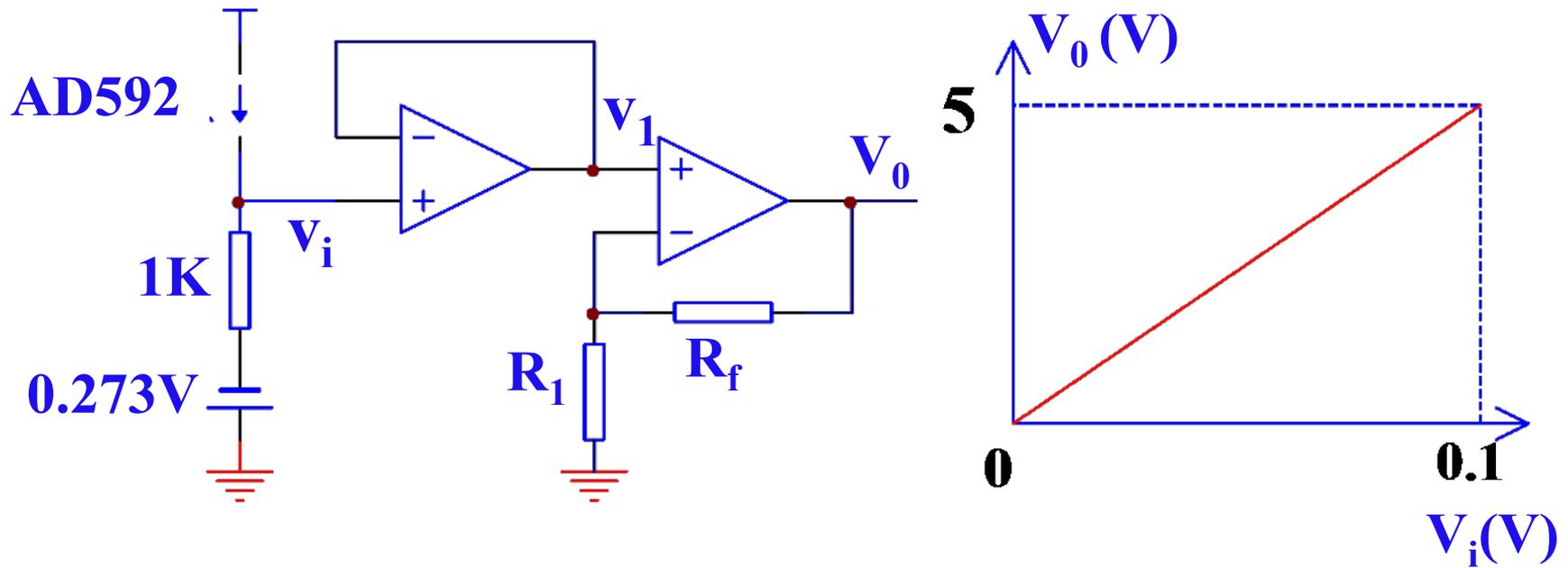

$$V_1 = V_i, \quad V_0 = V_1(1 + R_f/R_1)$$


$$T = 0^\circ\text{C}, \quad V_1 \stackrel{(\text{AD})}{=} 0\text{V}, \quad V_0 = V_1 \times (1 + R_f/R_1) = 0\text{V}$$

$$T = 100^\circ\text{C}, \quad V_1 = 0.1\text{V}, \quad V_0 = 0.1 \times (1 + R_f/R_1) = 5\text{V}$$

$$\text{解得: } R_f/R_1 = 49$$

3.反相加法电路实现平移方案

(1) 运算放大器实现反相放大电路

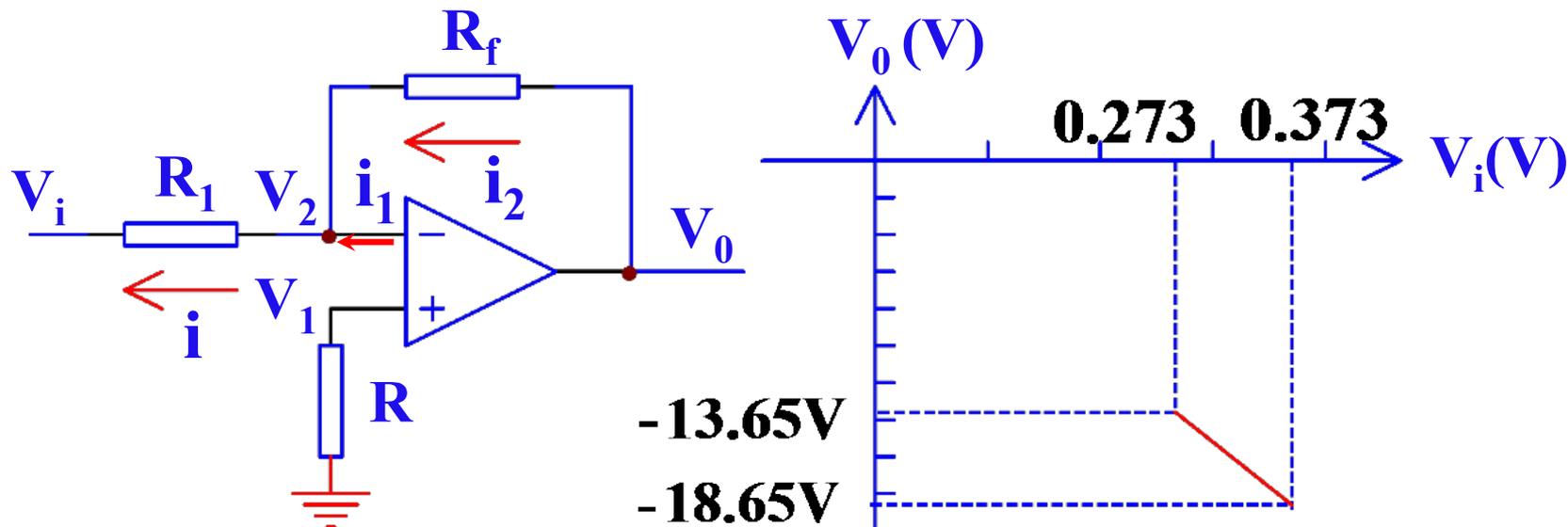

$$i_1=0$$

$$i_0=0$$

$$i_2=i - i_1 = i$$

$$V_0 = -R_f \times i = -V_i \times R_f / R_1$$

$$T = 0^\circ\text{C} \quad V_i = 0.273\text{V}$$

$$V_1 = V_2 = 0$$

$$\Delta V_i = 0.1\text{V}$$

$$V_0 = -13.65\text{V}$$

$$i = V_i / R_1$$


$$V_0 = -\Delta V_i \times R_f / R_1 = -5\text{V}$$

$$T = 100^\circ\text{C} \quad V_i = 0.373\text{V}$$

$$R_f / R_1 = 50$$

$$V_0 = -18.65\text{V}$$

(2) 运算放大器平移电路方案

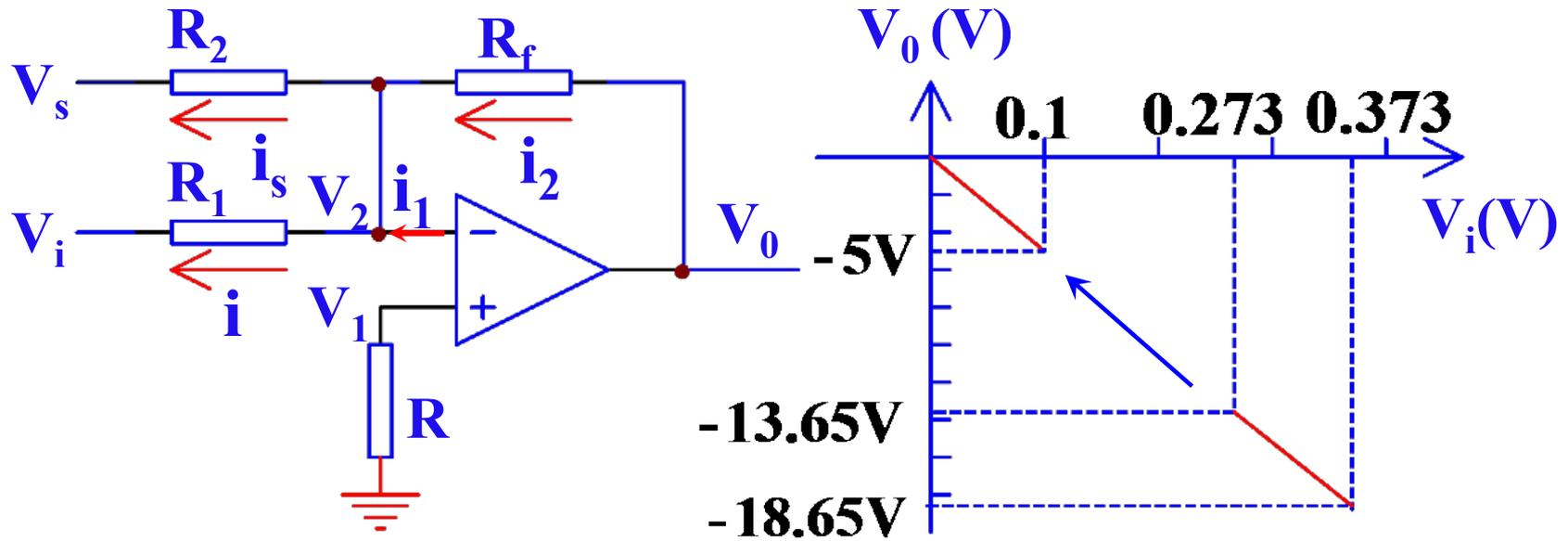

$$i_1 = 0$$

$$i_2 = i + i_s - i_1 = i + i_s \quad V_0 = -R_f \times i_2 \quad T = 0^\circ\text{C} \quad V_i = 0.273\text{V}$$

$$i_2 = V_i/R_1 + V_s/R_2 \quad = -(V_i + V_s) \times R_f/R_1 \quad V_0 = -0 \times 50 = 0\text{V}$$


$$\text{若 } R_1 = R_2 \quad = -(V_i + V_s) \times 50 \quad T = 100^\circ\text{C} \quad V_i = 0.373\text{V}$$

$$i_2 = (V_i + V_s)/R_1 \quad V_s = -V_{i0} = -0.273\text{V} \quad V_0 = -0.1 \times 50 = -5\text{V}$$

七. 信号调理电路设计

1. 恒流赔偿原理变送器电路

(1) 电路原理图

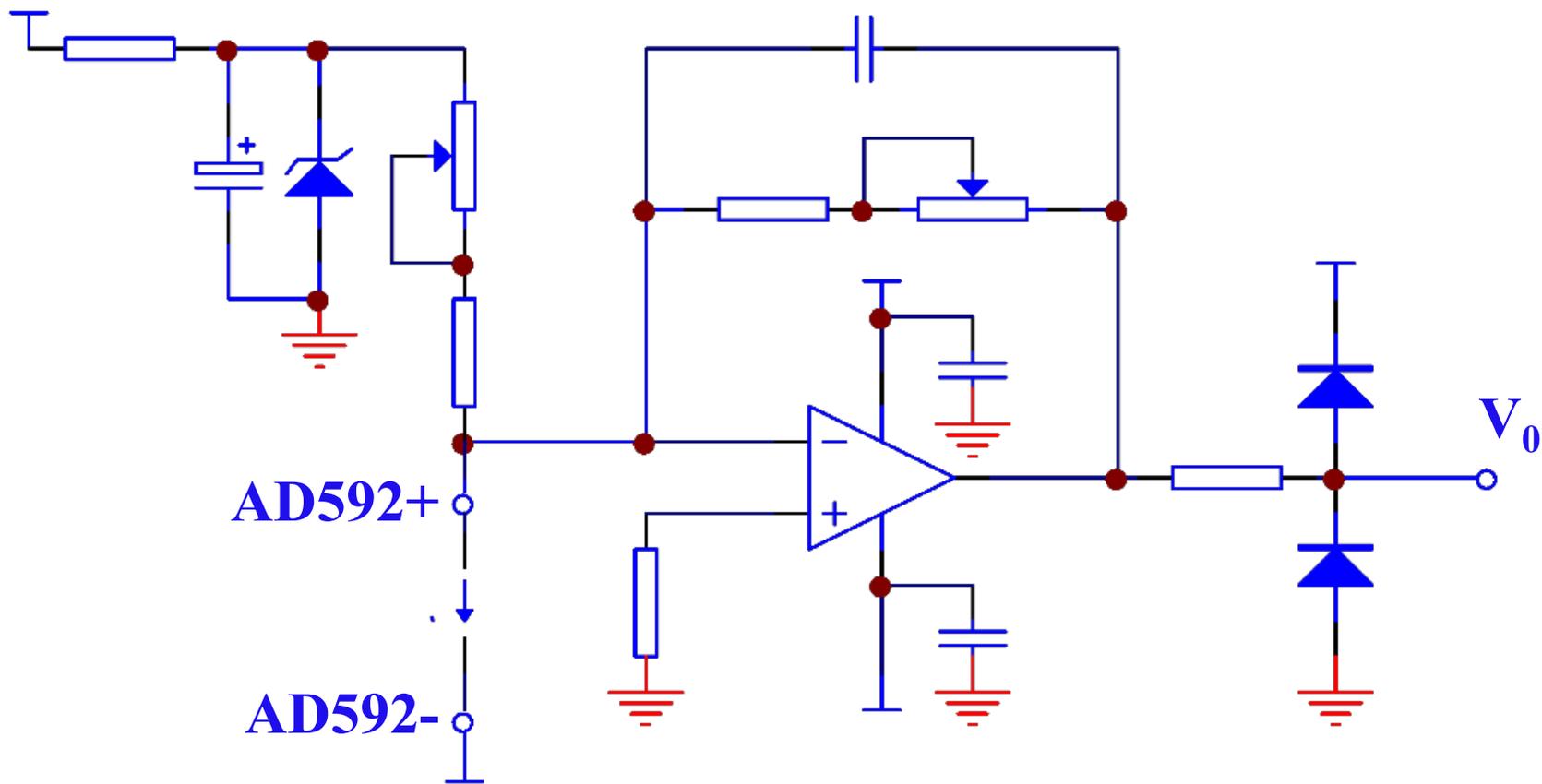

(2) 电路参数计算

稳压电路 — 为恒压赔偿电路提供稳定电压

稳压二极管 **D1** 工作电流取 **3mA**

限流电阻 $R1 = (12V - 9.1V) \div 3mA = 970 \Omega$

R1 取 1K

恒压赔偿电路 — 提供 **273uA** 恒定赔偿电流

限流电阻 $R2 + VR1 = 9.1V \div 273\mu A = 33.3K$

R2 取 30K, VR1 取 5K

增益控制电路 — 控制输出满度电压为 **5V**


满度输入电流为 $373\mu A - 273\mu A = 100\mu A$

电阻 $R4 + VR2 = 5V \div 100\mu A = 50K$

R4 取 47K, VR2 取 10K

2. 恒压赔偿原理变送器电路

(1) 电路原理图

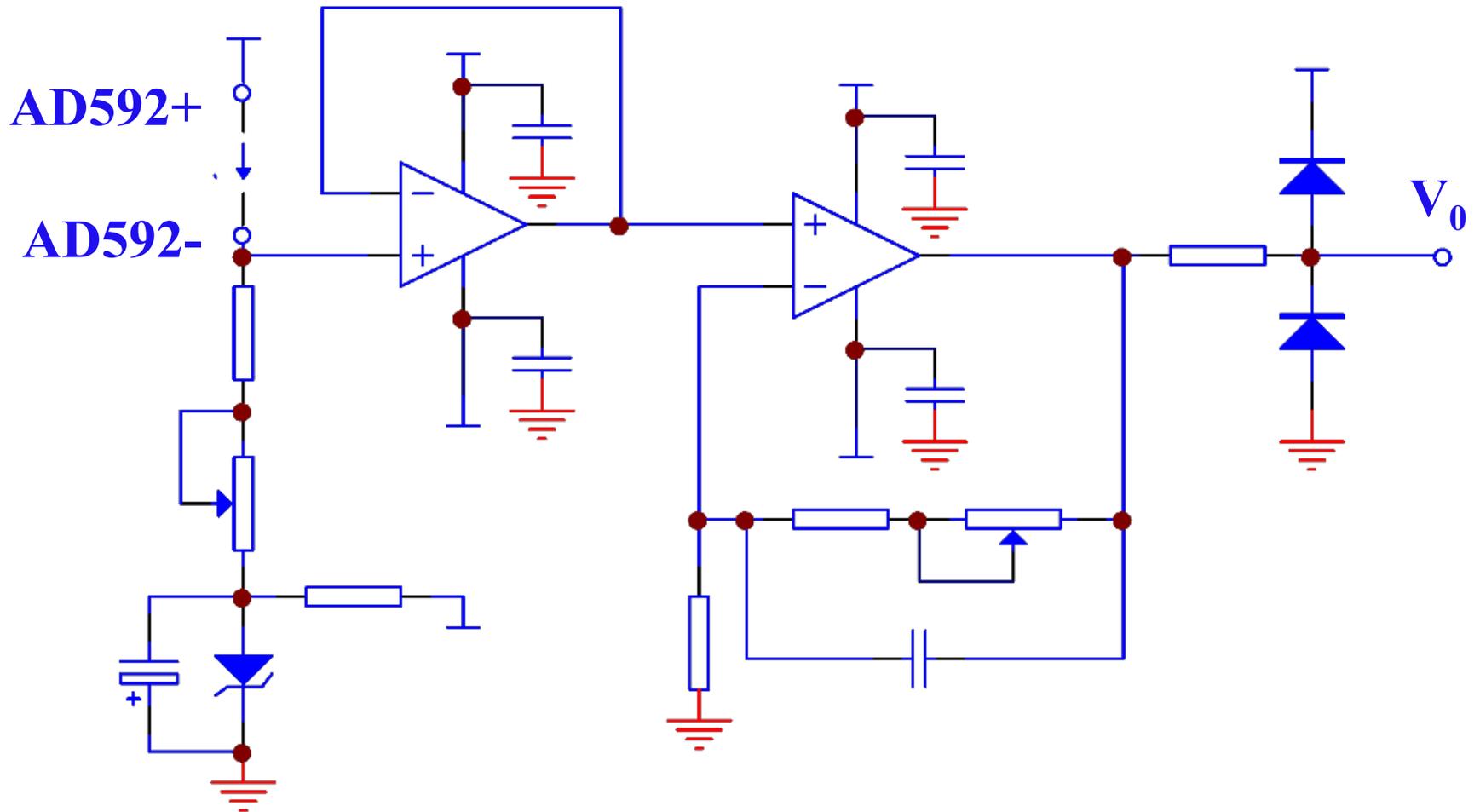

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/838005063127006111>