

@考试必备

备考专用资料

科学规划内容—系统复习

备考题库训练—题海战术

多重模拟测试—强化记忆

高频考点汇编—精准高效

历年真题演练—考前冲刺

注：下载资料前请认真核对、仔细预览，确认无误后再点击下载。

祝您逢考必过，成功上岸，一战成名

目 录

2015 年河北大学《839 数字电路》考研真题.....	4
2016 年河北大学《839 数字电路》考研真题.....	8
2017 年河北大学《839 数字电路》考研真题.....	12
2018 年河北大学《839 数字电路》考研真题.....	16
2019 年河北大学《839 数字电路》考研真题.....	20

2015年河北大学《839 数字电路》考研真题

河北大学2015年硕士研究生入学考试试卷

卷别: [A]

适用专业	考试科目代码	考试科目名称
环境工程、物理电子学	839	数字电路

特别声明: 答案一律答在考点提供的答题纸上, 答在本试卷纸及其他纸上无效。

一、填空题: (每空2分, 共20分, 答案一律写在答题纸上, 否则无效)


(一) 实现线与的逻辑关系应采用_____门, 实现数据总线分时复用采
用_____门。

(二) $(127)_{10} = (\quad)_{8421BCD} = (\quad)_2$

(三) 正逻辑“与”门等同于负逻辑的_____门。_____实现的正负逻辑关
系相同。

(四) 在数字逻辑电路中, MOS管主要工作在_____和_____两种
状态。


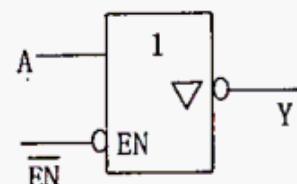
(五) 如图所示: 当 $\overline{EN}=1$ 时, $Y= \underline{\hspace{2cm}}$,



当 $\overline{EN}=0$ 时, $Y= \underline{\hspace{2cm}}$



二、单项选择题: (每空3分, 共30分, 答案一律写在答题纸上, 否则无效)

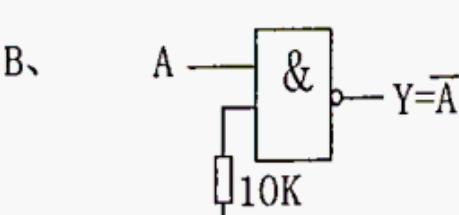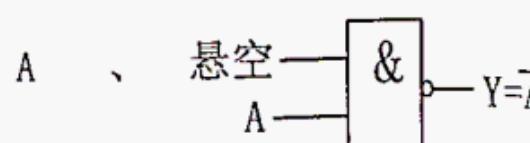(一) 图示均为CMOS门电路, 要实现相应表达式的逻辑功能, 电路连接正确的为: ()



C、

D、

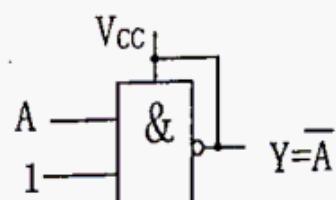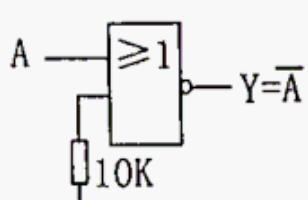

(二) 下列各门电路中, () 的输出端可直接相连, 实现线与。


- A、一般 TTL 与非门
- B、集电极开路 TTL 与非门
- C、一般 CMOS 与非门
- D、TTL 三态门

(三) 四输入端的与非门电路输出为高电平, 则输入 ()

- A、必须全为低电平
- B、至少有一个为低电平
- C、必须全为高电平
- D、至少有一个为高电平

(四) 下图所示电路按负逻辑分析, 其逻辑功能为 ()

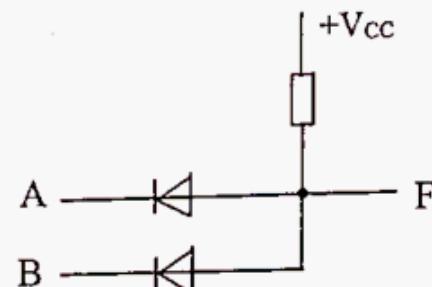- A、 $F = A \bullet B$
- B、 $F = A + B$
- C、 $F = \overline{A \bullet B}$
- D、 $F = \overline{A + B}$



(五) 2 线-4 线译码器的输入为 A、B, 输出为 $\overline{Y_0}$ 、 $\overline{Y_1}$ 、 $\overline{Y_2}$ 、 $\overline{Y_3}$ 若使 $\overline{Y_3} = 0$, 则输入信号之间一定满足 ()

- A、AB=0
- B、AB=1
- C、A+B=0
- D、 $\overline{AB} = 1$

(六) 如果将 TTL 与非门作非门使用, 则多余输入端应做 () 处理。


- A、全部接高电平
- B、部分接高电平, 部分接地
- C、全部接地
- D、部分接地, 部分悬空

(七) 一个 16 选 1 的数据选择器, 其地址输入端 (选 择控制端) 有 ()

- A、2 个
- B、4 个
- C、8 个
- D、16 个

(八) 右图电路正逻辑表示实现的功能为 ()

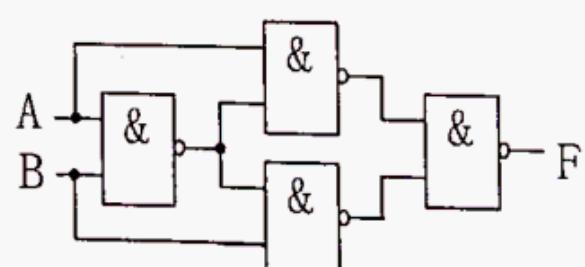- A、 $F = A + B$
- B、 $F = AB$
- C、 $F = A \oplus B$
- D、 $F = \overline{A \oplus B}$



(九) 边沿 JK 触发器当 JK=01 时, 在 CP 时钟作用下, 其次态为 ()。

- A、 $Q^{n+1} = Q^n$
- B、 $Q^{n+1} = \overline{Q}^n$
- C、 $Q^{n+1} = 1$
- D、 $Q^{n+1} = 0$

(十) 由或非门组成的基本 RS 触发器, 如果输入 S=1, R=0, 则触发器处于 ()

- A、置 1 状态
- B、复位状态
- C、保持状态
- D、不定状态

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/907015050155006120>